

FIGURA 1 (CAPACITORES)

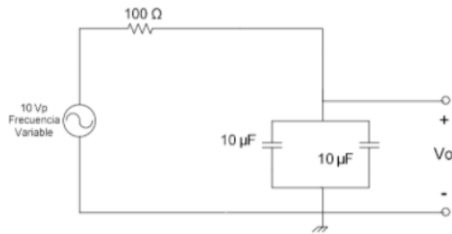


Figura 1.

$$C_T = 10 + 10 = 20_{\mu}F$$

$$\mathbf{f=0Hz}$$

Cuando la frecuencia es 0 la impedancia es infinita por lo que la corriente tiene un valor de 0 A

$$\mathbf{f=10Hz}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC} \rightarrow X_c = \frac{1}{2\pi(0,01)(20)} \rightarrow X_c = 0,79577k\Omega$$

Impedancia

$$Z = R + X_c \rightarrow Z = 0,1 - j0,79577 k\Omega$$

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10}{0,1 - j0,79577} = 12,468 < 82,83 mA$$

Voltaje en Xc

$$V_{PXc} = I_p * X_c = 12,468 < 82,83 * (-j0,79577)$$

$$V_{PXc} = 9,844 - j1,238 V \rightarrow \mathbf{9,92 < -7,17 V}$$

Calculo del Vrms

$$V_{rms} = 0,707V_{PXc} = 0,70(9,92 < -7,17) = \mathbf{7,013 < -7,17 V}$$

Corriente de la resistencia

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10(0,707)}{0,1 - j0,79577} = \mathbf{8,82 < 82,83 mA}$$

$$\mathbf{f=50Hz}$$

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC} \rightarrow X_c = \frac{1}{2\pi(0,05)(20)} \rightarrow X_c = 0,15915k\Omega$$

Impedancia

$$Z = R + X_c \rightarrow Z = 0,1 - j0,15915 k\Omega$$

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10}{0,1 - j0,15915} = 53,202 < 57,85 \text{ mA}$$

Voltaje en X_c

$$V_{PXc} = I_p * X_c = 53,202 < 57,85 * (-j0,15915)$$

$$V_{PXc} = 8,46 < -32,15 \text{ V}$$

Calculo del V_{rms}

$$V_{rms} = 0,707V_{PXc} = 0,707 * (8,46 < -32,15) = 5,98 < -32,15 \text{ V}$$

Corriente de la resistencia

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10(0,707)}{0,1 - j0,15915} = 37,61 < 57,86 \text{ mA}$$

f=100Hz

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC} \rightarrow X_c = \frac{1}{2\pi(0,1)(20)} \rightarrow X_c = 0,07957 \text{ k}\Omega$$

Impedancia

$$Z = R + X_c \rightarrow Z = 0,1 - j0,07957 \text{ k}\Omega$$

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10}{0,1 - j0,07958} = 78,25 < 38,51 \text{ mA}$$

Voltaje en X_c

$$V_{PXc} = I_p * X_c = 78,25 < 38,51 * (-j0,07957)$$

$$V_{PXc} = 6,22 < -51,49 \text{ V}$$

Calculo del V_{rms}

$$V_{rms} = 0,707V_{PXc} = 0,707 * (6,22 < -51,49) = 4,39 < -51,49 \text{ V}$$

Corriente de la resistencia

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10(0,707)}{0,1 - j0,07957} = 55,32 < 38,51 \text{ mA}$$

f=500Hz

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC} \rightarrow X_c = \frac{1}{2\pi(0,5)(20)} \rightarrow X_c = 0,01591 \text{ k}\Omega$$

Impedancia

$$Z = R + X_c \rightarrow Z = 0,1 - j0,01591 \text{ k}\Omega$$

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10}{0,1 - j0,01591} = 98,75 < 9,04 \text{ mA}$$

Voltaje en X_c

$$V_{PXc} = I_p * X_c = 98,75 < 9,04 * (-j0,01591)$$

$$V_{PXc} = \mathbf{1,51 < -80,96 \text{ V}}$$

Calculo del V_{rms}

$$V_{rms} = 0,707V_{PXc} = 0,707 * (1,51 < -80,96) = \mathbf{1,11 < -80,96 \text{ V}}$$

Corriente de la resistencia

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10(0,707)}{0,1 - j0,01591} = \mathbf{68,82 < 9,03 \text{ mA}}$$

$f=1000\text{Hz}$

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC} \rightarrow X_c = \frac{1}{2\pi(1)(20)} \rightarrow X_c = 0,00795 \text{ k}\Omega$$

Impedancia

$$Z = R + X_c \rightarrow Z = 0,1 - j0,00795 \text{ k}\Omega$$

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10}{0,1 - j0,00795} = 99,68 < 4,54 \text{ mA}$$

Voltaje en X_c

$$V_{PXc} = I_p * X_c = 99,68 < 4,54 * (-j0,00795)$$

$$V_{PXc} = \mathbf{0,79 < -85,46 \text{ V}}$$

Calculo del V_{rms}

$$V_{rms} = 0,707V_{PXc} = 0,707 * (0,79 < -85,46) = \mathbf{0,55 < -85,46 \text{ V}}$$

Corriente de la resistencia

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10(0,707)}{0,1 - j0,00795} = \mathbf{70,47 < 4,54 \text{ mA}}$$

FIGURA 2 (INDUCTORES)

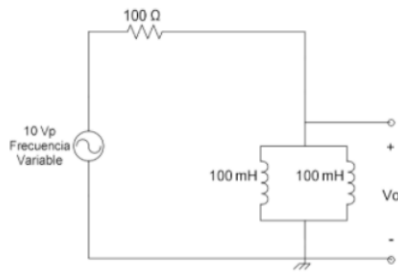


Figura 2.

$$L_T = \frac{0,1H}{2} = 0,05H$$

$$\mathbf{f=0Hz}$$

Cuando la frecuencia es 0 la impedancia es infinita por lo que la corriente tiene un valor de 0 A

$$\mathbf{f=10Hz}$$

$$X_L = 2\pi fL \rightarrow X_L = 2\pi(10)(0,05) = \pi\Omega \rightarrow X_L = 3,141 \times 10^{-3} k\Omega$$

Impedancia

$$Z = R + X_c \rightarrow Z = 0,1 + j3,141 \times 10^{-3} k\Omega$$

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10}{0,1 + j3,141 \times 10^{-3}} = 99,95 \angle -1,79 \text{ mA}$$

Voltaje en Xc

$$V_{PXc} = I_p * X_c = 99,95 \angle -1,79 * (j3,141 \times 10^{-3})$$

$$V_{PXc} = \mathbf{0,31 \angle 88,21 V}$$

Calculo del Vrms

$$V_{rms} = 0,707V_{PXc} = 0,707(0,31 \angle 88,21) = \mathbf{0,22 \angle 88,21V}$$

Corriente de la resistencia

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10(0,707)}{0,1 + j3,141 \times 10^{-3}} = \mathbf{70,6 \angle -1,79 \text{ mA}}$$

$$\mathbf{f=50Hz}$$

$$X_L = 2\pi fL \rightarrow X_L = 2\pi(50)(0,05) = 5\pi\Omega \rightarrow X_L = 0,01571 k\Omega$$

Impedancia

$$Z = R + X_c \rightarrow Z = 0,1 + j0,01571 k\Omega$$

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10}{0,1 + j0,01571} = 98,78 < -8,93 \text{ mA}$$

Voltaje en Xc

$$V_{PXc} = I_p * X_c = 98,78 < -8,93 * (j0,01571)$$

$$V_{PXc} = \mathbf{1,55 < 81,07V}$$

Calculo del Vrms

$$V_{rms} = 0,707V_{PXc} = 0,707(1,55 < 81,07) = \mathbf{1,1 < 81,07V}$$

Corriente de la resistencia

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10(0,707)}{0,1 + j0,01571} = \mathbf{69,84 < -8,92 \text{ mA}}$$

f=100Hz

$$X_L = 2\pi fL \rightarrow X_L = 2\pi(100)(0,05) = 10\pi\Omega \rightarrow X_L = 0,03141k\Omega$$

Impedancia

$$Z = R + X_c \rightarrow Z = 0,1 + j0,03141k\Omega$$

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10}{0,1 + j0,03141} = 95,4 < -17,43 \text{ mA}$$

Voltaje en Xc

$$V_{PXc} = I_p * X_c = 95,4 < -17,43 * (j0,03141)$$

$$V_{PXc} = \mathbf{3 < 72,57V}$$

Calculo del Vrms

$$V_{rms} = 0,707V_{PXc} = 0,707(3 < 72,57) = \mathbf{2,12 < 72,57V}$$

Corriente de la resistencia

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10(0,707)}{0,1 + j0,03141} = \mathbf{67,45 < -17,43 \text{ mA}}$$

f=500Hz

$$X_L = 2\pi fL \rightarrow X_L = 2\pi(500)(0,05) = 50\pi\Omega \rightarrow X_L = 0,1571k\Omega$$

Impedancia

$$Z = R + X_c \rightarrow Z = 0,1 + j0,1571k\Omega$$

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10}{0,1 + j0,1571} = 53,69 < -57,52 \text{ mA}$$

Voltaje en Xc

$$V_{pXc} = I_p * X_c = 53,69 < -57,52 * (j0,1571)$$

$$V_{pXc} = \mathbf{8,43 < 32,48V}$$

Calculo del Vrms

$$V_{rms} = 0,707V_{pXc} = 0,707(8,43 < -57,52) = \mathbf{5,96 < 32,48V}$$

Corriente de la resistencia

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10(0,707)}{0,1 + j0,1571} = \mathbf{37,96 < -57,52mA}$$

$$\mathbf{f=1000Hz}$$

$$X_L = 2\pi fL \rightarrow X_L = 2\pi(1000)(0,05) = 100\pi\Omega \rightarrow X_L = 0,3141k\Omega$$

Impedancia

$$Z = R + X_c \rightarrow Z = 0,1 + j0,3141k\Omega$$

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10}{0,1 + j0,3141} = 30,33 < -72,34mA$$

Voltaje en Xc

$$V_{pXc} = I_p * X_c = 30,33 < -72,34 * (j0,3141)$$

$$V_{pXc} = \mathbf{9,52 < 17,66V}$$

Calculo del Vrms

$$V_{rms} = 0,707V_{pXc} = 0,707(9,52 < 17,66) = \mathbf{6,63 < 17,65V}$$

Corriente de la resistencia

$$I_p = \frac{V}{Z} = \frac{10(0,707)}{0,1 + j0,3141} = \mathbf{21,44 < -72,34mA}$$